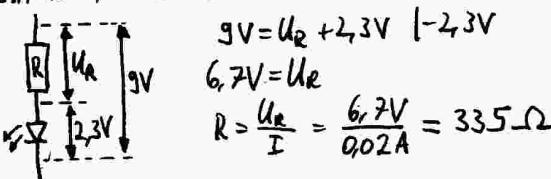


1.) „Nicht, dass sie uns durchbrennt!“



2.) Lumenia automatica

a) Der Spannungsabfall am LDR entspricht der Spannung zwischen Basis und Emitter am Transistor. Der Transistor läuft nur dann einen Strom vom Kollektor (C) zum Emitter (E) hindurch, wenn die Basis (B)-E-Spannung etwa 0.6V überschreitet. Dann leuchtet die LED.

(1) Bei großer Helligkeit hat der LDR einen niedrigen Widerstand. Dadurch ist auch der Spannungsabfall an dem LDR sehr klein und die 0.6V werden nicht überschritten.

(2) Bei Dunkelheit besitzt der LDR einen großen Widerstand. Die an ihm abfallende Spannung überschreitet 0.6V und die LED leuchtet.

b)  $I = \frac{U_{ges}}{R_{ges}} = \frac{U_R}{R_1 + R_2}$  mit  $U_{ges} = 9V$ ,  $R_1 = 47k\Omega$ ,  $R_2 = 3253\Omega$

$$\Rightarrow I = 1.7909 \cdot 10^{-4} A$$

$$U_2 = R_2 \cdot I = 3253\Omega \cdot 1.7909 \cdot 10^{-4} A = 0.583V < 0.6V$$

$\Rightarrow$  Die Lampe bleibt gerade noch so aus.

+2

3

c) Über die Haut fließt ein wichtiger Strom zur Basis des ersten Transistors. Transistoren haben aber die Eigenschaft, Ströme zu verstärken und so fließt ein um den Faktor 300 verstärkter Strom von C nach E und trifft dort auf die B des zweiten Transistors. Bei diesem fließt ebenfalls ein um den Faktor 300 verstärkter Strom von C nach E. Die Gesamtverstärkung des Stroms beträgt  $300 \cdot 300 = 90000$  und reicht aus, um die LED vor den beiden Transistoren zum Leuchten zu bringen.

D4

A

3.) Unbekannte Schaltung gefunden!

a) Ausschließlich die grüne LED würde leuchten.

D1,5

b) Bei geschlossenem Schalter fließt der Strom über den 1k- Widerstand zur roten LED, welche jetzt leuchtet.


D1

Zudem fließt der Strom über den 100k-Widerstand  $\rightarrow$  zur B des Transistors, welcher dadurch für den Stromfluss von C nach E durchlässig wird. Dadurch fließt der Strom jetzt über den Transistor von C nach E anstatt über die grüne LED. Diese geht somit aus.

[Volle Punktzahl gibt es auch bei der Formulierung „Die grüne LED leuchtet daher schwächer.“]

4.) Der Monoflop

a)

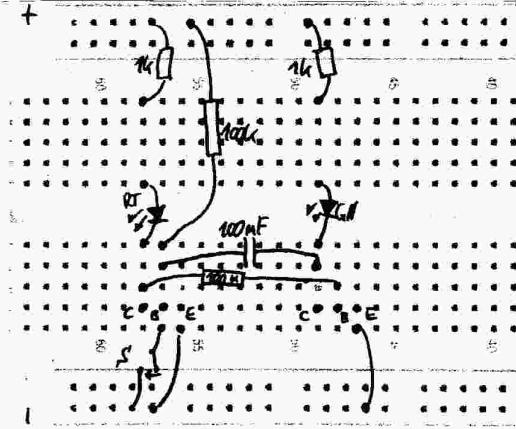

Prinzipiellrichtig: +2  
Knoten in 1 Spalte: +1  
Anschlussprodukt: +1  
Transistoranzahl: +1

D5,5

b) (1) Bei offenem Schalter ist auch der linke Transistor T<sub>L</sub> geöffnet, dadurch leuchtet RT. Das liegt daran, dass über dem oberen 100k-Widerstand ein Basistrom über T<sub>L</sub> fließt.

Der Strom fließt nach RT über C  $\rightarrow$  E des T<sub>L</sub>. Damit fließt kein Strom über den unteren 100k zur Basis des rechten Transistors T<sub>R</sub>. Dieser bleibt geschlossen, GV leuchtet nicht.

(2) Durch Drücken des Schalters geht die B-E-Spannung des T<sub>L</sub> auf 0V, wodurch T<sub>L</sub> über C  $\rightarrow$  E keinen Strom mehr hindurchlässt und RT somit erlischt.

(1) ZE3,5

2

## r.b) Fortsetzung

- (2) Durch das Schließen von  $T_L$  steigt dort die E-C-Spannung („Rückstan“). Der Strom fließt dadurch über den unteren 100k-Videostand zur B der  $T_R$ , wodurch sich dieser öffnet und GN leuchtet. ZEE 20
- (3) Siehe (2): Der Zustand bleibt erhalten da die Spannung B-E des  $T_L$  für die Zeit des Drückens OV bleibt und  $T_L$  somit geschlossen bleibt. ZEE 20
- (4) Nach Öffnen des Schalters steigt die Spannung B-E des  $T_L$  langsam an. Deshalb langsam, weil der Strom über den oberen 100k den Kondensator laden muss. So lange diese Spannung noch unter ~ 0,6 V bleibt, ändert sich am Zustand der Schaltung zunächst nichts. ZEE 1
- (5) Nach einigen Sekunden steigt die Spannung B-E des  $T_L$  schließlich über die 0,6 V, wodurch der  $T_L$  öffnet und die Schaltung wieder in den Zustand (1) kippt. ZEE 1

Notenschlüssel: $\Sigma 32$ 

| Note | 0 | 1   | 2   | 3  | 4  | 5    | 6    | 7  | 8    | 9  | 10   | 11   | 12 | 13   | 14 | 15   |
|------|---|-----|-----|----|----|------|------|----|------|----|------|------|----|------|----|------|
| min  | 0 | 20  | 27  | 34 | 41 | 46   | 51   | 56 | 61   | 66 | 71   | 76   | 81 | 86   | 91 | 996  |
| Max  | 0 | 6,5 | 8,5 | 11 | 13 | 14,5 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 30,5 |